ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΗΜΜΥ

Γραμμική Άλγεβρα

Επαναληπτική εξέταση · 2025

Λύτης: Name

Ελεγκτής Α: Name1

Ελεγκτής Β: Name2

Λύσεις γραμμένες από φοιτητές για φοιτητές

Άσκηση 1 α)

Μεθοδολογία

1. Υπολογίζουμε την ισοδύναμη αντίσταση.
2. Εφαρμόζουμε τον νόμο του Ohm.

Λύση

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 = 20\,\Omega$$

$$I = \frac{100}{20} = 5\,\text{A}$$

Επομένως, το ρεύμα είναι $I = 5\,\text{A}$.

Άσκηση 1 β)

Μεθοδολογία

Χρησιμοποιούμε το αποτέλεσμα του α) ερωτήματος.

Λύση

Η ισχύς προκύπτει από την σχέση $P = I^2 R$.